

Clignotement cyclique de LEDs et suivant un motif

■ ■ ■ Clignotement cycliquement de LEDs individuellement

1 – Utilisation d'un compteur pour faire clignoter une LED :

Le contenu du fichier «blink.v» :

```
ifndef TAILLE_COMPTEUR
`define TAILLE_COMPTEUR 27
`endif

module blink(input clock, input reset, output led);

reg [`TAILLE_COMPTEUR-1:0] counter = `TAILLE_COMPTEUR'h0;

always @(posedge clock or posedge reset)
if (reset)
counter <= 0;
else
counter <= counter + 1'b1;

assign led = counter[`TAILLE_COMPTEUR-1];

endmodule
```

La version synthétisable dans le fichier «synthese.v» :

```
`include "blink.v"

module top_level(input clock, input greset, output led1);

wire reset;
assign reset = ~greset;

blink b(.clock(clock), .reset(reset), .led(led1));

endmodule
```

La version simulable dans le fichier «tb.v» :

```
`define TAILLE_COMPTEUR 2
`include "blink.v"

`timescale 1ns / 1ps

module tb ();
reg clock;
reg reset;
wire led;

blink dut(.clock(clock), .reset(reset), .led(led));

initial begin
clock = 1;
E forever #5 clock <= ~clock;
end

initial begin
reset = 0;
#5 reset = 1;
#5 reset = 0;
end

initial
begin
$monitor("time=%3d, sortie=%b", $time, led);
$dumpfile("blink.vcd");
$dumpvars(0, tb);
#60 $finish ;
end
endmodule
```

Le contenu du fichier «Makefile» :

```
Building dependency tree... Done
VERILOG_SRC=synthese.v
PROJECT=$(basename $(VERILOG_SRC))
ARCH=hx8k
CLOCK=90
PACKAGE=tq144:4k
PCF=blackice-ii.pcf
PORT=/dev/ttyACM0

$(PROJECT).json: $(VERILOG_SRC)
    yosys -ql $(PROJECT).log -p 'synth_ice40 -top top_level -json $@' $^

$(PROJECT).asc: $(PCF) $(PROJECT).json
    nextpnr-ice40 --freq $(CLOCK) --$(ARCH) --package $(PACKAGE) --asc $@ --pcf
$(PCF) --json $(PROJECT).json

$(PROJECT).bin: $(PROJECT).asc
    icetime -d $(ARCH) -c $(CLOCK) -mtr $(PROJECT).rpt $(PROJECT).asc
    icepack $^ $@

prog: $(PROJECT).bin
    stty 115200 -F $(PORT) raw; cat $(PROJECT).bin > $(PORT)

show: $(PROJECT).json
    nextpnr-ice40 --gui --freq $(CLOCK) --$(ARCH) --package $(PACKAGE) --pcf $(PCF)
--json $(PROJECT).json
    # nextpnr-ice40 --routed-svg toto.svg --freq $(CLOCK) --$(ARCH) --package $(PA
CKAGE) --pcf $(PCF) --json $(PROJECT).json

all: $(PROJECT).bin

clean:
    rm -f $(PROJECT).json $(PROJECT).asc $(PROJECT).bin
```

Vous pouvez récupérer ces fichiers par git :

```
❏ — xterm —
$ git clone https://git.p-fb.net/PeFClic/fpga_blink.git
```

Questions :

- Vous regarderez le résultat de la simulation et le résultat du déploiement sur le FPGA.
- À quoi sert le `define TAILLE_COMPTEUR` ?
Quelle est la valeur maximale du compteur ?
- Faites clignoter l'ensemble des 4 LEDs disponibles suivant des fréquences différentes.
Pour compléter le fichier «blackice-ii.pcf» :

```
set_io led1 71
set_io led2 67
set_io led3 68
set_io led4 70
```

■ ■ ■ Clignotement de LEDs suivant un motif

2 – On va animer les LEDs suivant une séquence de motifs choisis.

La synthèse sera faite avec le contenu du fichier « circuit.v » :

```
// Version avec FSM
// `include "led_sequencer.v"
// Version avec memoire simulee
// `include "led_sequencer_memory.v"
// Version avec memoire BRAM
`include "led_sequencer_memory_bram.v"

`include "clock_divider.v"

module circuit (
    input clock,
    input reset,
    output [3:0] LEDS,
    output sortie_clock,
    input bouton
);

    wire clock_interne;
    assign sortie_clock = clock_interne;

    clock_divider cd (
        .clock(clock),
        .slow_clock(clock_interne),
        .reset(reset)
    );

    led_sequencer ls (
        .slow_clock(clock_interne),
        .clock(clock),
        .reset(reset),
        .LEDS(LEDS)
    );
endmodule
```

Le contenu du fichier « clock_divider.v » :

```
// HORLOGE_ENTREE 100_000_000
// HORLOGE_SORTIE 4
// VALEURCOMPTEUR = HORLOGE_ENTREE/HORLOGE_SORTIE = 25000000

`ifndef VALEURCOMPTEUR
    `define HORLOGE_ENTREE 100_000_000
    `define HORLOGE_SORTIE 16
    `define VALEURCOMPTEUR (`HORLOGE_ENTREE/`HORLOGE_SORTIE)
`endif

module clock_divider(input clock, output reg slow_clock, input reset);
parameter COMPTEUR = `VALEURCOMPTEUR;
reg [3:0] compteur = 0;

always @(posedge clock) begin
    if (reset) begin
        compteur <= 0;
        slow_clock <= 0;
    end
    else begin
        if (compteur == COMPTEUR) begin
            compteur <= 0;
            // version en clock derivee => generer une horloge
            // slow_clock <= ~ slow_clock;
            // version en clock enabled => generer une impulsion
            slow_clock <= 1;
        end
        else begin
            compteur <= compteur + 1;
            // version en clock enabled => generer une impulsion
            slow_clock <= 0;
        end
    end
end
endmodule
```

La version avec un FSM, dans le fichier « led_sequencer.v »:

```
`define NOMBRE_ETATS 5
module led_sequencer(
  input clock,
  input slow_clock,
  input reset,
  output reg [3:0] LEDS);

  // Les etats de l'automate
  /* reg [$clog2(`NOMBRE_ETATS)-1:0] etat; */
  /* reg [3:0] etat = DEBUT; */
  reg [3:0] etat;// = DEBUT;

  parameter DEBUT = 4'd 0;
  parameter ETAPE1 = 4'd 1;
  parameter ETAPE2 = 4'd 2;
  parameter ETAPE3 = 4'd 3;
  parameter ETAPE4 = 4'd 4;

  // les configurations des LEDs
  parameter CONFIG_LED_0 = 4'b 0000;
  parameter CONFIG_LED_1 = 4'b 1000;
  parameter CONFIG_LED_2 = 4'b 0100;
  parameter CONFIG_LED_3 = 4'b 0010;
  parameter CONFIG_LED_4 = 4'b 0001;

  // piloter le circuit par la slow_clock
  always @(posedge slow_clock) begin
  // piloter le circuit par l'horloge globale => version clock enabled
  // always @(posedge clock) begin
    if (reset) begin
      LEDS <= 4'b 1111;
      etat <= DEBUT;
    end
  else begin
    // pour la version "clock enabled"
    // if (slow_clock) begin
    case (etat)
      DEBUT: begin
        LEDS <= CONFIG_LED_0;
        etat <= ETAPE1;
      end
      ETAPE1: begin
        LEDS <= CONFIG_LED_1;
        etat <= ETAPE2;
      end
      ETAPE2: begin
        LEDS <= CONFIG_LED_2;
        etat <= ETAPE3;
      end
      ETAPE3: begin
        LEDS <= CONFIG_LED_3;
        etat <= ETAPE4;
      end
      ETAPE4: begin
        LEDS <= CONFIG_LED_4;
        etat <= DEBUT;
      end
      default:
        etat <= DEBUT;
    endcase
    // pour la version "clock enabled"
  // end
  end
end
endmodule
```

La version utilisant de la RAM avec le contenu du fichier « *led_sequencer_memory.v* » :

```

module led_sequencer(
  input clock,
  input slow_clock,
  input reset,
  output reg [3:0] LEDES);

  reg [3:0] config_leds [9:0];
  reg [3:0] adresse = 0;

  // les configurations des LEDs

  always @(posedge slow_clock) begin
    if (reset) begin
      adresse <= 0;
      config_leds[0] <= 4'b 0000;
      config_leds[1] <= 4'b 1000;
      config_leds[2] <= 4'b 0100;
      config_leds[3] <= 4'b 0010;
      config_leds[4] <= 4'b 0001;
      config_leds[5] <= 4'b 0010;
      config_leds[6] <= 4'b 0100;
      config_leds[7] <= 4'b 1000;
    end
    else begin
      if (adresse == 7)
        adresse <= 0;
      else
        adresse <= adresse + 1;
      LEDES <= config_leds[adresse];
    end
  end
endmodule

```

Ici, on parcourt simplement la mémoire pour appliquer chaque motif sur les LEDs.

La version utilisant de la **BRAM** dans le fichier « *led_sequencer_memory_bram.v* » :

```

module memoire #(
  parameter WORD = 8,
  parameter TAILLE = 10
)
(input clock,
  input w_en,
  input r_en,
  input [TAILLE_ADRESSE - 1:0] w_addr,
  input [TAILLE_ADRESSE - 1:0] r_addr,
  input [WORD - 1:0] w_data,
  output reg [WORD - 1:0] r_data
);
  localparam TAILLE_ADRESSE = $clog2(TAILLE);
  reg [WORD - 1 : 0] mem [0:TAILLE - 1];
  always @(posedge clock) begin
    if (w_en == 1'b1) begin
      mem[w_addr] <= w_data;
    end
    if (r_en == 1'b1) begin
      r_data <= mem[r_addr];
    end
  end
endmodule

module led_sequencer(
  input clock,
  input slow_clock,
  input reset,
  output reg [3:0] LEDES);

  reg w_en = 0;
  reg r_en = 1;
  reg [3:0] r_addr;
  reg [3:0] w_addr = 0;
  reg [7:0] w_data;
  wire [7:0] r_data;

  memoire #(.WORD(8), .TAILLE(10))
  config_leds
  (
    .clock(clock),
    .w_en(w_en),

```

```

.r_en(r_en),
.w_addr(w_addr),
.r_addr(r_addr),
.w_data(w_data),
.r_data(r_data)
);

reg [3:0] adresse_lecture = 0;

// charger la memoire
localparam WRITE_0 = 0;
localparam WRITE_1 = 1;
localparam WRITE_2 = 2;
localparam WRITE_3 = 3;
localparam WRITE_4 = 4;
localparam WRITE_5 = 5;
localparam WRITE_6 = 6;
localparam WRITE_7 = 7;
localparam FIN = 8;

reg [3:0] etat = WRITE_0;
// les configurations des LEDs

always @(posedge clock or posedge reset) begin
if (reset) begin
w_en <= 0;
etat <= WRITE_0;
end
else
if (slow_clock) begin
case(etat)
WRITE_0: begin
w_en <= 1;
w_addr <= 0;
w_data <= 8'b 00000000;
etat <= WRITE_1;
end
WRITE_1: begin
w_en <= 1;
w_addr <= 1;
w_data <= 8'b 00001000;
etat <= WRITE_2;
end
WRITE_2: begin
w_en <= 1;
w_addr <= 2;
w_data <= 8'b 00000100;
etat <= WRITE_3;
end
WRITE_3: begin
w_en <= 1;
w_addr <= 3;
w_data <= 8'b 00000010;
etat <= WRITE_4;
end
WRITE_4: begin
w_en <= 1;
w_addr <= 4;
w_data <= 8'b 00000001;
etat <= WRITE_5;
end
WRITE_5: begin
w_en <= 1;
w_addr <= 5;
w_data <= 8'b 00000010;
etat <= WRITE_6;
end
WRITE_6: begin
w_en <= 1;
w_addr <= 6;
w_data <= 8'b 00000100;
etat <= WRITE_7;
end
WRITE_7: begin
w_en <= 1;
w_addr <= 7;
w_data <= 8'b 00001000;
etat <= FIN;
end
FIN: begin
w_en <= 0;
end
end

```

```

        endcase
    end
end

always @(posedge clock) begin
    if (reset) begin
        adresse_lecture <= 0;
        r_en <= 0;
    end
    else
        if (slow_clock && (etat == FIN)) begin
            if (adresse_lecture == 8) begin
                adresse_lecture <= 0;
            end
            else begin
                r_en <= 1;
                r_addr <= adresse_lecture;
                LEDS <= r_data[3:0];
                adresse_lecture <= adresse_lecture + 1;
            end
        end
    end
end
endmodule

```

Vous noterez qu'il faut un FSM pour initialiser le contenu de la mémoire initialement.

Questions :

- Comparez la synthèse des différentes solutions en terme d'occupation des ressources du FPGA par les différentes solutions.
Quelles sont les différentes maximales atteignables par les différentes solutions ?
- Comment ces différentes solutions peuvent être étendues (ajouter plus de motifs pour de nouvelles animations) ?
Quelle est la solution la plus pratique ?
- Dans le fichier «blackice-ii.pcf» : comment sont gérées les LEDs ?
- Quelles sont les versions les plus faciles à simuler ?

```

xterm
$ git clone https://git.p-fb.net/PeFClic/fpga_led_sequencer.git

```